




2- Mesh Analysis

Strategy of Mesh Analysis

$$I_1 R_1 + R_3(I_1 - I_2) = V_1$$
$$(R_1 + R_3)I_1 - R_3 I_2 = V_1 \quad (1)$$
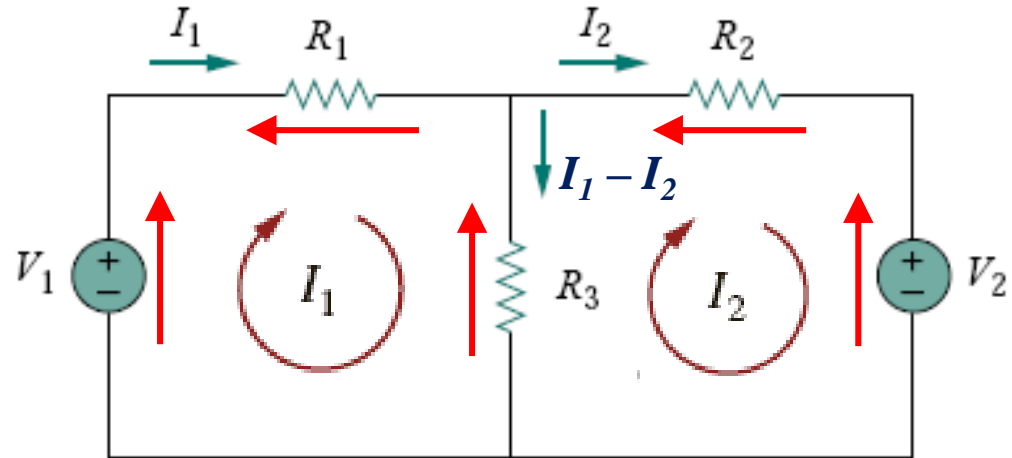
$$I_2 R_2 - R_3(I_1 - I_2) + V_2 = 0$$
$$-R_3 I_1 + (R_2 + R_3)I_2 = -V_2 \quad (2)$$



In Matrix form

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$



Circuits Containing Only Independent Voltage Sources

Problem (3.68)

3.68 Find I_o in the circuit in Fig. P3.68 using mesh analysis.


$$6I_1 - 2I_2 = 18 \quad (1)$$

$$-2I_1 + 8I_2 = 6 \quad (2)$$

$$\therefore I_1 = \frac{39}{11} \text{ mA},$$

$$I_2 = \frac{18}{11} \text{ mA},$$
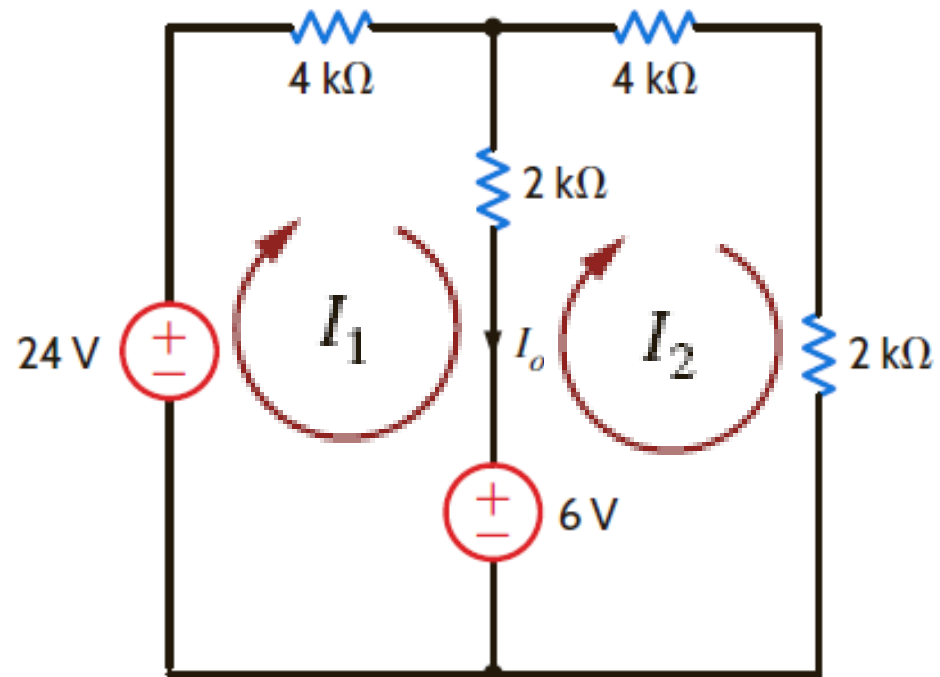
$$I_o = I_1 - I_2 = \frac{21}{11} \text{ mA}$$



Circuits Containing Only Independent Voltage Sources



Problem (3.74)

$$2I_1 - I_2 - I_3 = 12 \quad (1)$$

$$-I_1 + 3I_2 = 6 \quad (2)$$

$$-I_1 + 2I_3 = -6 \quad (3)$$

$$\therefore I_1 = \frac{66}{7} \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{36}{7} \text{ mA},$$

$$I_3 = \frac{12}{7} \text{ mA}$$

$$V_o = 1k(I_2 - I_1) = -\frac{30}{7} \text{ V}$$

3.74 Find V_o in Fig. P3.74 using mesh analysis.

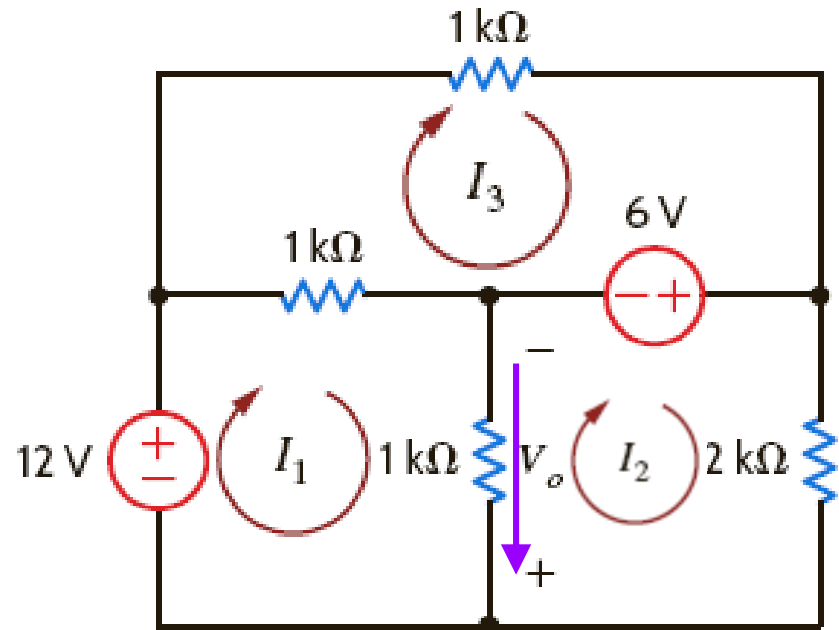


Figure P3.74

Circuits Containing Independent Current Sources

Problem (3.71)



3.71 Use mesh analysis to find V_o in the network in Fig. P3.71.

$$9I_1 - 6I_2 = 12 \quad (1)$$


$$I_2 = 2\text{mA} \quad (2)$$

$$\therefore I_1 = \frac{8}{3}\text{mA}$$

$$V_o + 2I_2 = 6(I_1 - I_2) \quad \text{Figure P3.71}$$

$$V_o + 2(2) = 6\left(\frac{8}{3} - 2\right)$$

$$V_o = 0\text{V}$$

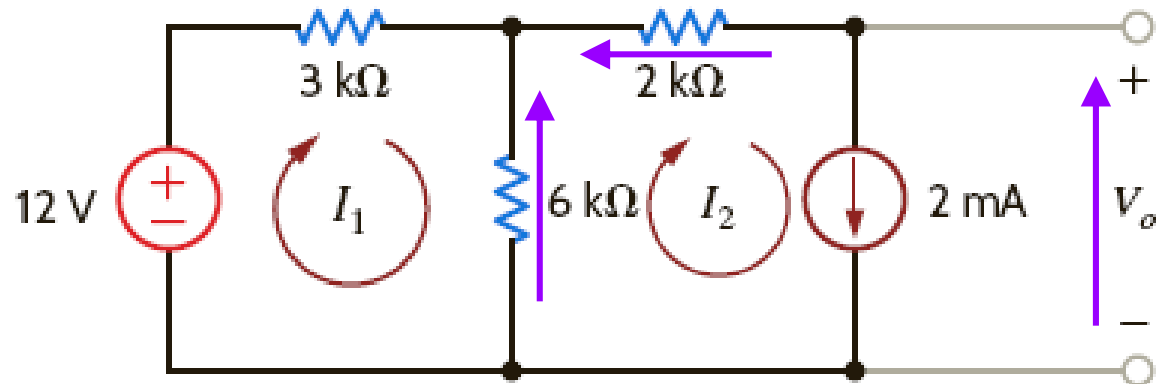

Circuits Containing Independent Current Sources



Problem (3.78)

3.78 Find I_o in the circuit in Fig. P3.78 using mesh analysis.

$$I_1 = 4mA \quad (1)$$

$$I_3 = 2mA \quad (2)$$

$$-2I_1 + 3I_2 - I_3 = 6 \quad (3)$$

$$-2(4) + 3I_2 - (2) = 6$$

$$\therefore I_2 = \frac{16}{3}mA$$

$$I_o = I_1 - I_2 = 4 - \frac{16}{3} = -\frac{4}{3}mA$$

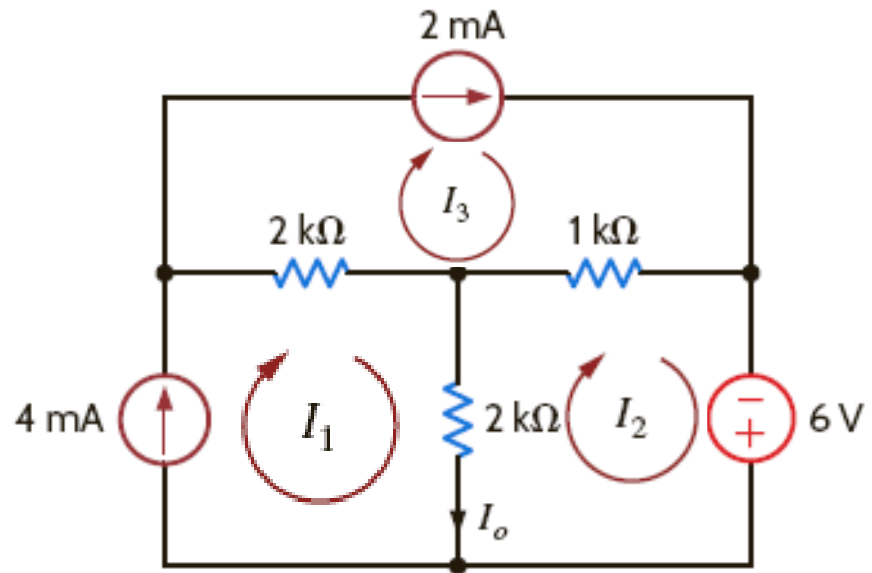


Figure P3.78



Circuits Containing Dependent Sources

Problem (3.114)

3.114 Find I_x in the circuit in Fig. P3.114 using mesh analysis.

$$I_3 = 2\text{mA} \quad (1)$$

$$I_1 = I_x = I_2 - I_3 = I_2 - 2 \quad (2)$$

$$-I_x + 2I_2 - 2 = -V_x \quad (3)$$

$$V_x = 2(I_x - 2) \quad (4)$$

from (3), (4)

$$I_x + 2I_2 = 6 \quad (5)$$

from (2), (5)

$$I_x = \frac{2}{3}\text{mA}$$

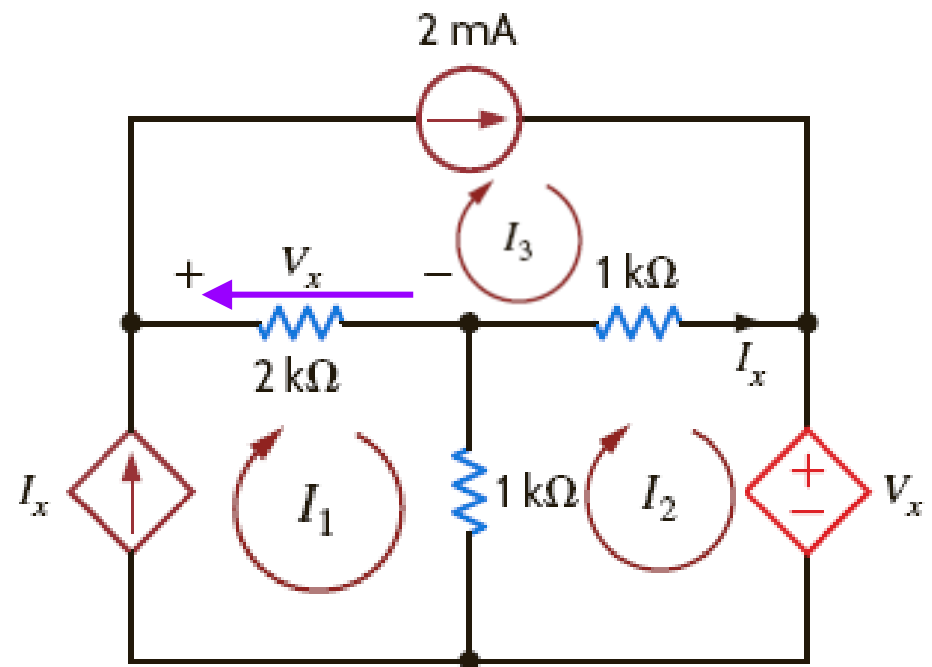


Figure P3.114

3.83 Use mesh analysis to calculate the power supplied by the 20-V voltage source in the circuit in Fig. P3.83.

Supermesh

$$20I_1 + 5(I_1 - I_3) + 10(I_2 - I_3) = -20$$

$$I_1 = -\frac{20}{19} A, \quad I_2 = \frac{18}{19} A, \quad I_3 = \frac{4}{19} A$$

$$\therefore P_{20\Omega} = (20) \left(\frac{18}{19} \right) = \frac{360}{19} W(Abs)$$

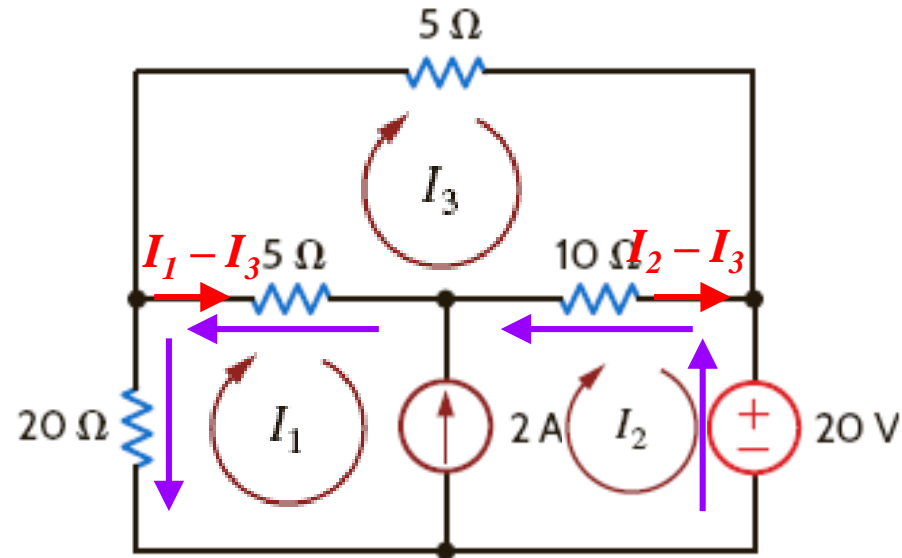


Figure P3.83

The Concept of *Supermesh*



Problem (3.102)

3.102 Use loop analysis to find V_o in the network in Fig. P3.102.

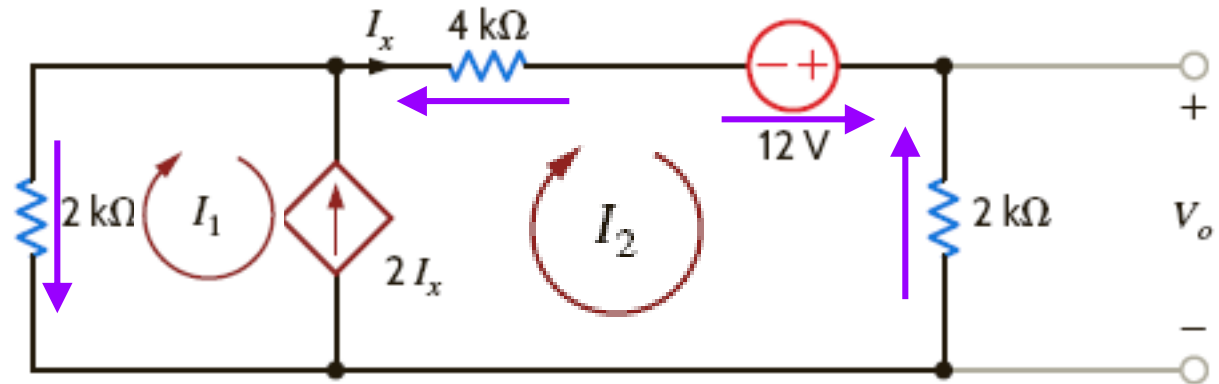


Figure P3.102

$$I_2 = I_x$$

$$I_2 - I_1 = 2I_x = 2I_2, \quad I_1 + I_2 = 0 \quad (1)$$

$$2I_1 + 2I_x + 4I_x = 12, \quad I_1 + 3I_2 = 6 \quad (2)$$

$$I_2 = 3\text{mA}, \quad V_o = (3\text{mA})(2\text{k}\Omega) = 6\text{V}$$